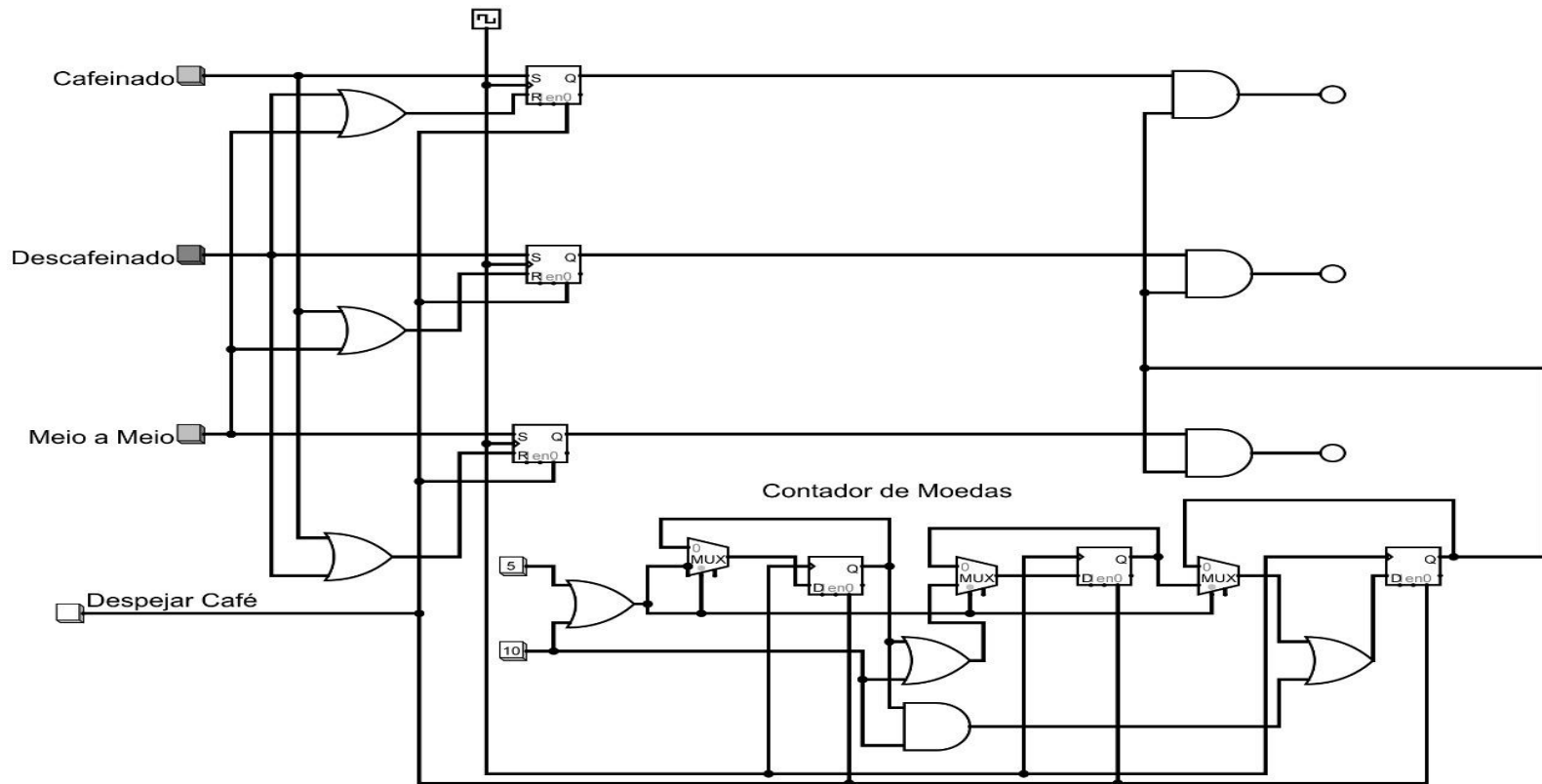


# Infraestrutura de Hardware



- Tiago Valença
- Victor Almeida


# Diagrama de Blocos



# Itens utilizados

- 6 botões
- 6 portas OR
- 4 portas AND
- 3 MUX
- 3 Flip-Flop RS
- 3 Flip-Flop D
- 1 Clock

# Maquina de estados

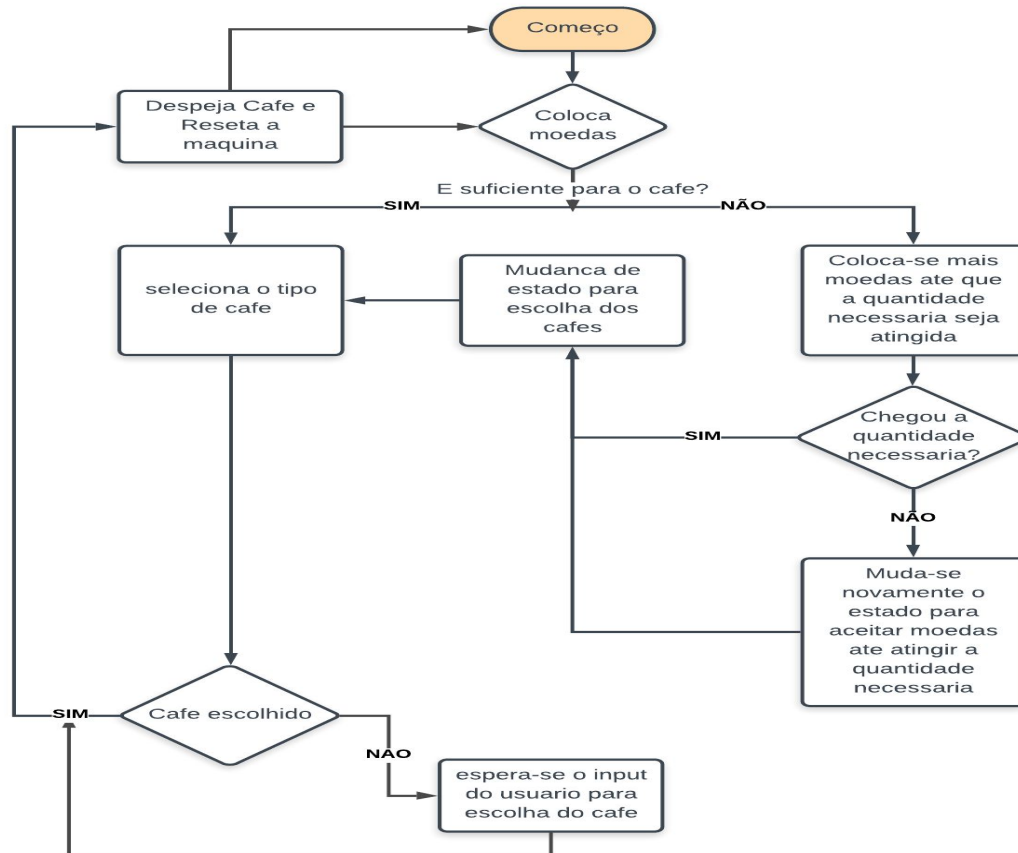

# Funcionamento

